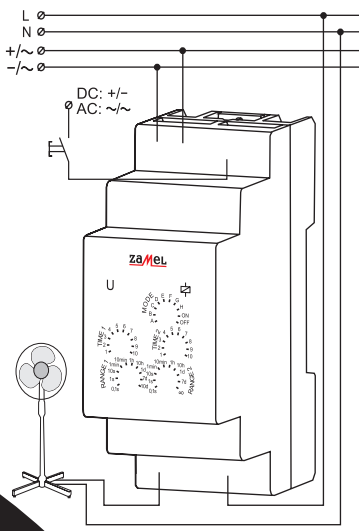


1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.

- Zamontować urządzenie w rozdzielni na szynie TH 35.
- Podłączyć przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia.
- Załączyć obwód zasilania.
- Pokrętelem wybrać żądany tryb pracy.
- Nastawić czas przy pomocy pokręteł i przy czym = x .



Wy PCM-10/24V należy

		OPÓŹNIONE ZAŁĄCZANIE – Po podaniu napięcia zasilającego zostaje odliczony czas t_1 . Po upływie tego czasu następuje załączenie przełącznika (poz. 11-14) na czas t_2 . Kolejna realizacja cyklu nastąpi w momencie wyłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego.
		OPÓŹNIONE WYŁĄCZANIE – Po podaniu napięcia zasilającego przełącznik zostaje natychmiast załączony (poz. 11-14) i rozpoczyna się odliczanie czasu t_1 . Po upływie tego czasu nastąpi wyłączenie przełącznika (poz. 11-12) na czas t_2 oraz ponowne jego załączenie. Kolejna realizacja cyklu nastąpi w momencie wyłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilania.
		CYKLICZNE PRZEŁĄCZANIE (zaczynając od wyłączenia) – Po podaniu napięcia zasilającego zostaje odliczony czas t_1 . Po upływie tego czasu następuje załączenie przełącznika (poz. 11-14) na czas t_2 oraz ponowne wyłączenie (poz. 11-12) na czas t_3 oraz ponowne jego załączenie na czas t_4 . Cykliczna praca układu trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilającego.
		CYKLICZNE PRZEŁĄCZANIE (zaczynając od załączenia) – Po podaniu napięcia zasilającego przełącznik zostaje natychmiastowo załączony (poz. 11-14) na czas t_1 . Po upływie tego czasu następuje wyłączenie przełącznika (poz. 11-12) na czas t_2 oraz ponowne jego załączenie na czas t_3 . Cykliczna praca układu trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilającego.
		STAŁE ZAŁĄCZANIE – Po zasileniu układu przełącznik zostaje załączony na cały czas. Przy wyborze tego trybu nie mają znaczenia nastawy czasu t_1 oraz t_2 .
		STAŁE WYŁĄCZANIE – Po zasileniu układu przełącznik jest wyłączony przez cały czas. Przy wyborze tego trybu nie mają znaczenia nastawy czasu t_1 oraz t_2 .

		OPÓŹNIONE ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE (retrygowalne) – Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego (zbrocze narastające) pozostawia wyłączony przełącznik (poz. 11-12) i zaczyna odmierzać nastawiony czas t_1 . Po upływie tego czasu przełącznik zostaje załączony (poz. 11-14). Po wykryciu zaniku impulsu wyzwalającego (zbrocze opadające) układ zaczyna odmierzać czas t_2 , po upływie którego wyłącza przełącznik (poz. 11-12). Gdy czas trwania impulsu wyzwalającego jest krótszy od nastawionego czasu t_1 , przełącznik nie zostanie załączony. Podanie impulsu wyzwalającego w trakcie odmierzania czasu t_1 nie spowoduje wyłączenia przełącznika, lecz ponowne odmierzenie tego czasu t_1 po zaniku impulsu (zbrocze opadające).
		OPÓŹNIONE ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE (nieretrygowalne) – Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego (zbrocze narastające) pozostawia wyłączony przełącznik (poz. 11-12) i zaczyna odmierzać nastawiony czas t_1 . Po upływie tego czasu przełącznik zostaje załączony (poz. 11-14). Po wykryciu zaniku impulsu wyzwalającego (zbrocze opadające) układ zaczyna odmierzać czas t_2 , po upływie którego wyłącza przełącznik (poz. 11-12). Stan wejścia wyzwalającego może się zmieniać przy odliczaniu czasu t_2 i nie ma on wpływu na działanie układu. Gdy czas trwania impulsu wyzwalającego jest krótszy od nastawionego czasu t_1 , przełącznik nie zostanie załączony.
		GENERACJA IMPULSU O NAPRZEMIENNYM CZASIE TRWANIA – Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego (zbrocze narastające) załącza przełącznik na czas t_1 , po czym następuje jego wyłączenie. Kolejny impuls wyzwalający powoduje załączenie przełącznika na czas t_2 . Następnym impulsie załącza przełącznik znowu na czas t_3 itd. Czas trwania impulsu wyzwalającego nie wpływa na czasy załączenia przełącznika.
		OPÓŹNIONE WYŁĄCZANIE WYZWALANE ZBOCZEM OPADAJĄCYM – Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego załącza przełącznik (poz. 11-14). Zanik impulsu wyzwalającego powoduje odliczanie nastawionego czasu t_1 , po upływie którego następuje wyłączenie przełącznika (poz. 11-12) na czas t_2 . W czasie t_2 układ jest odporny na sygnały wyzwalające. Po upływie czasu t_2 przełącznik ponownie zostanie załączony, w momencie podania impulsu wyzwalającego (zbrocze narastające).

Tryb symulacji może być realizowany w cyklu MODE=C lub MODE=D. Przebiegi czasowe analogiczne jak dla trybu C i D. Dla każdego z czasów t_1 i t_2 należy ustawić zakres (RANGE) natomiast mnożnik (TIME) będzie każdorazowo zmieniany (pseudolosowo) przez układ.

	lub		U		przełącznik wyłączony, czas nieodliczany
					przełącznik załączony, czas odliczany

...sprzedawane towary.
...zgodunku lub innych okolicznościach,
...eksploatacji wyrobów ZMIE ZAMEL SP.J.,
...NIPUJĄCEGO lub osoby trzeciej a odnoszących się do wy-
...funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem
...ZAMEL SP.J. nie ponosi odpowiedzialności.
...ZAMEL SP.J. na piśmie po ich stwierdzeniu.
...ZAMEL SP.J.
...owa.